Quartus IIとQsysの使い方その1 DE2-115 Media Computer改造編

ゼロから回路作るの大変じゃん

• 回路のつくりかたわからないなら出来合いのものを参考にするかそれ使えばいいじゃん。欲しい機能がなければ追加すればいい。


DE2-115 Media Computerを改造してみる

- SDカードを追加してみる(※)
- スライドスイッチで割り込みをできるようにしてみる

※Quartus II(12.0 SP1)の問題でこれだけだとSDカードコンポーネントを追加してもエラーでてコンパイルできないけど後はがんばれ☆。一応PBLなんだからこの授業は。

さあQsys立ち上げよう

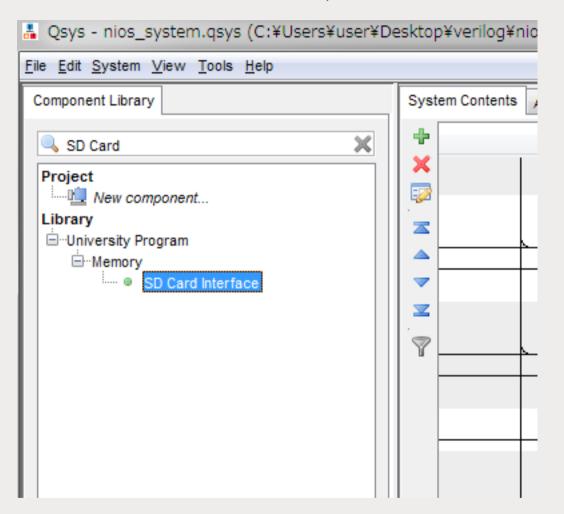- DE2-115 Media ComputerのQsysファイルを読み 込もう
- 読み込んだら次へ



University ProgramにSDカードコンポーネント用意されてるからそれ使う


SD Card Interface - Altera_UP_SD_Card_Avalon_Interface_0	X
SD Card Interface Altera_UP_SD_Card_Avalon_Interface	<u>D</u> ocumentation
Block Diagram Show signals Altera_UP_SD_Card_Avalon_Interface_0 avalon_sdcard_slave	
	Cancel Finish

University ProgramにSDカードコンポーネント用意されてるからそれ使う

Desktop¥verilog¥nios_system.qsys)

System Content	S Address	Map Clock Settings	Project Settings	Instance Parameters	System Inspector	HDL Example	Gen
+	N	lame	Descriptio	n	Export		
×		avalon_vga_sink external_interface		eaming Sink		k to export roller extern	al
	→ → → —	SD_Card avalon_sdcard_sl clock_sink clock_sink_reset conduit_end	SD Card In ave Avalon Me Clock Input Reset Inpu Conduit Audio	mory Mapped Slave	Clic Clic	k to export k to export k to export k to export	[4
7	→ → ○	clock_reset clock_reset_reset avalon_audio_slav external_interface	Clock Input Reset Input Ve Avalon Me Conduit		Clic Clic	k to export k to export k to export ernal_interfac	[[e

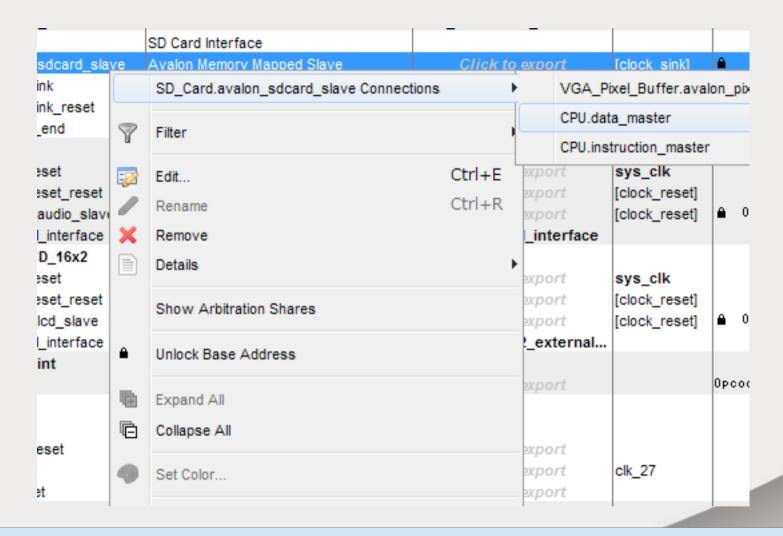配線されてないSDカードコンポーネントがあるからバスを繋ぐだいたい配線方法は他と同じだから他のコンポーネントを参考に



結ぶ項目を右クリックすればメニューが出てくる。

<u> </u>	clk	Clock Output	Click to export	clk_27
-	clk_reset	Reset Output	Click to export	
	SD_Card	SD Card Interface		
\longrightarrow	avalon_sdcard_slave	Avaion Memory Mapped Slave	Click to export	[clock_sink]
\longrightarrow	clock_sink	Clock Input	Click to export	sys_clk
\longrightarrow	clock_sink_reset	Reset Input	Click to export	[clock_sink]
<u> </u>	conduit_end	Conduit	sd card conduit end	
	IrDA	IrDA UART		
\longrightarrow	clock reset	Clock Input	Click to export	sys clk

conduit_endはFPGA回路内じゃなくて他のデバイスピンと結びたいから「Click to export」をクリックしてリターン。入れる名前は適当でいい。 残りのSDカード関連の打ち込みはQuartus II側でやるする。

'n	external_interface	Conduit	HEX/_HEX4_external_inte					
	Slider_Switches	Parallel Port						
→	clock_reset	Clock Input	Click to export	sys_clk				
≯	clock_reset_reset	Reset Input	Click to export	[clock_reset]				
≯	avalon_parallel_port_s	Avalon Memory Mapped Slave	Click to export	[clock_reset]	⊕ 0×10000040	0×1000004f		
H	external_interface	Conduit	Slider_Switches_externa					
	Pushbuttons	Parallel Port						
>	clock_reset	Clock Input	Click to export	sys_clk				
≯	clock_reset_reset	Reset Input	Click to export	[clock_reset]				\perp
>	avalon_parallel_port_s	Avalon Memory Mapped Slave	Click to export	[clock_reset]	⊕ 0×10000050	0×1000005f	┝─	13
H	external_interface	Conduit	Pushbuttons_external_in					
╛	Evnancion IDE	Darallal Dort						
ı								- 4


プッシュボタンには割り込み信号の線があるのにスライドスイッチにはない… これじゃ割り込みできない…


'n	external_interface	Conduit	HEX/_HEX4_external_inte					
	Slider_Switches	Parallel Port						
→	clock_reset	Clock Input	Click to export	sys_clk				
≯	clock_reset_reset	Reset Input	Click to export	[clock_reset]				
≯	avalon_parallel_port_s	Avalon Memory Mapped Slave	Click to export	[clock_reset]	⊕ 0×10000040	0×1000004f		
H	external_interface	Conduit	Slider_Switches_externa					
	Pushbuttons	Parallel Port						
>	clock_reset	Clock Input	Click to export	sys_clk				
≯	clock_reset_reset	Reset Input	Click to export	[clock_reset]				\perp
>	avalon_parallel_port_s	Avalon Memory Mapped Slave	Click to export	[clock_reset]	⊕ 0×10000050	0×1000005f	┝─	13
H	external_interface	Conduit	Pushbuttons_external_in					
╛	Evnancion IDE	Darallal Dort						
ı								- 4


だから改造します。 スライドスイッチをどっちにずらしても割り込みできるようにしよう。 じゃあスライドスイッチをダブルクリックしましょう。

Parallel Port - Slider_Switches Parallel Port altera_up_avalon_parallel_port	<u>Documentation</u>
▼ Block Diagram Show signals Slider_Switches	▼ Configurations DE-Series Board: DE2-115 ▼ □ Create custom parallel port
clock_reset clock interrupt clock_reset_reset reset avalon_parallel_port_slave avalon external_interface conduit	VPresets VO device: Slider Switches LEDs Colour: Green Seven Segment Digits: 3 to 0 Expansion Header: GPIO 0 (JP1) V
	Data Width: Port Direction: Is Input only
	▼ Edge Capture Register ▼ Synchronously Capture Capture on which edge: Either ▼ ▼ Generate IRQ Rising
< III ►	Falling Either
	Cancel Finish

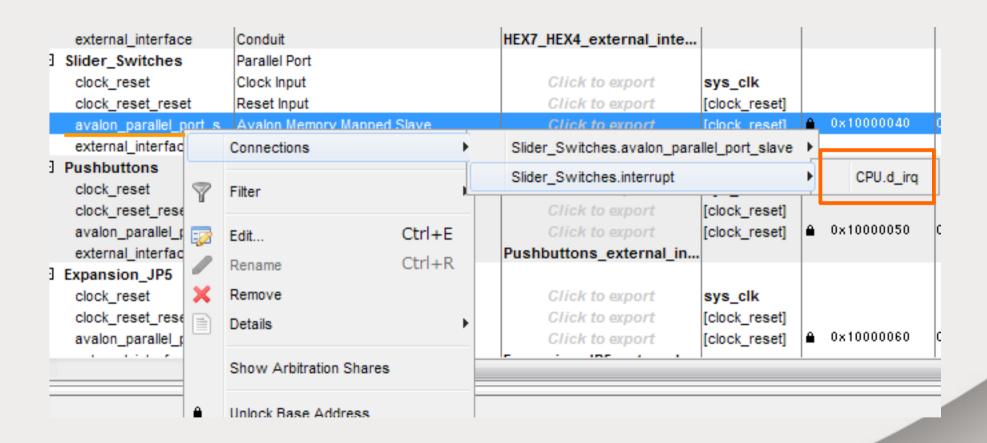
どっちもチェックすれば割り込み信号が出るようになる。 立ち上がり立下りどちらでも割り込み信号が出るようにに「Either」を。




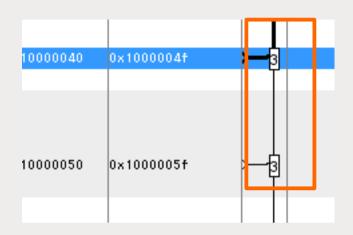

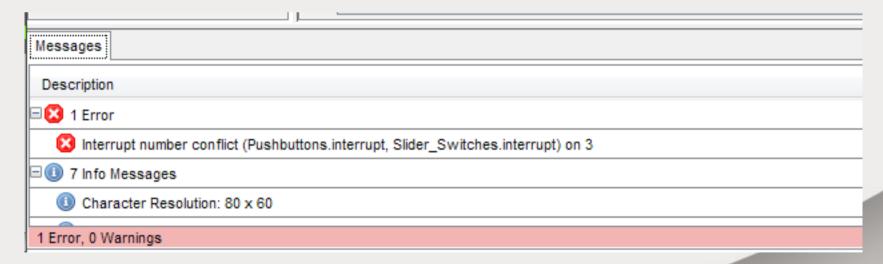


IRQ番号がダブってたら直す(見えにくいけどどっちも3ってなってる)

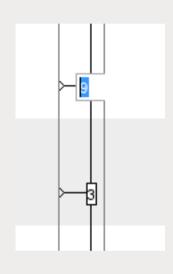


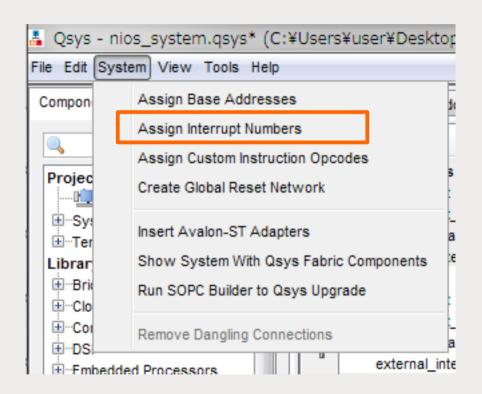

手動 or 自動 (ちなみにIRQ番号は小さいほど優先順位が高い)


ついで

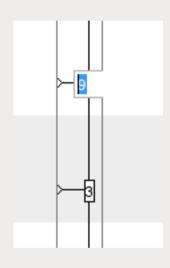

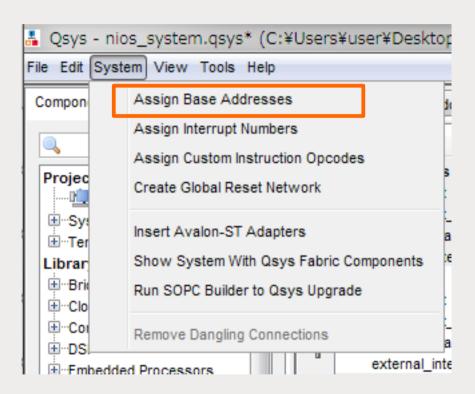


SDカードのところで書き忘れたけど こっちでデバイスのベースアドレスが自動調整してくれる

もうすぐQsysの作業終わり

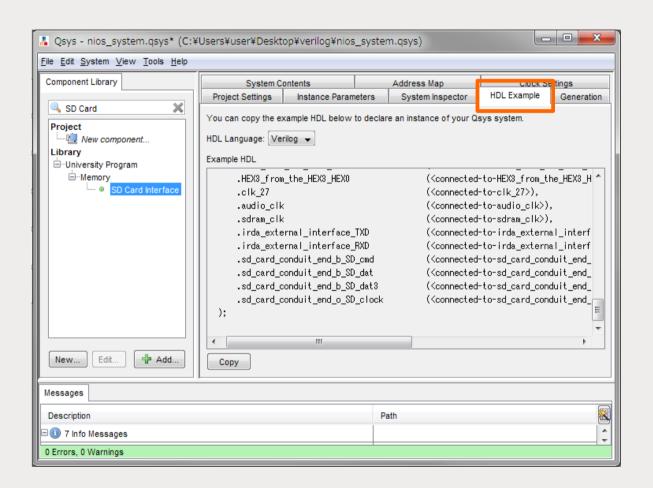


改造だから必要な部分だけコピっとく Quartus II側で使う。


もうすぐQsysの作業終わり

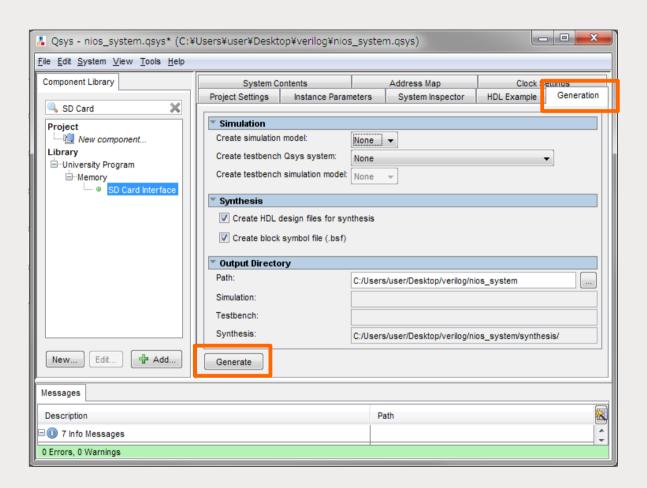

Generateして作成 終わったらQuartus IIへ戻る

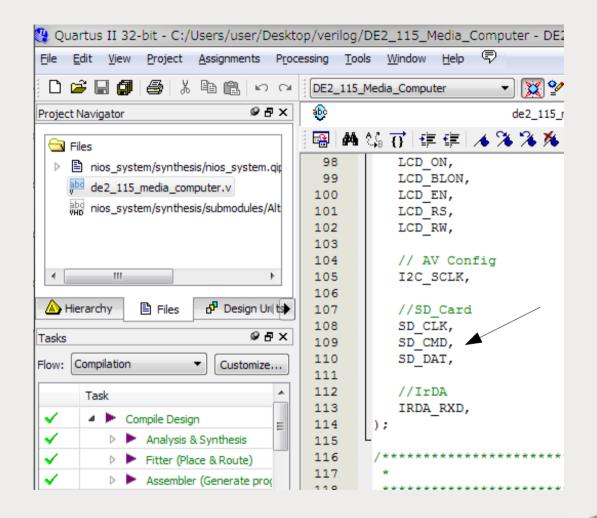

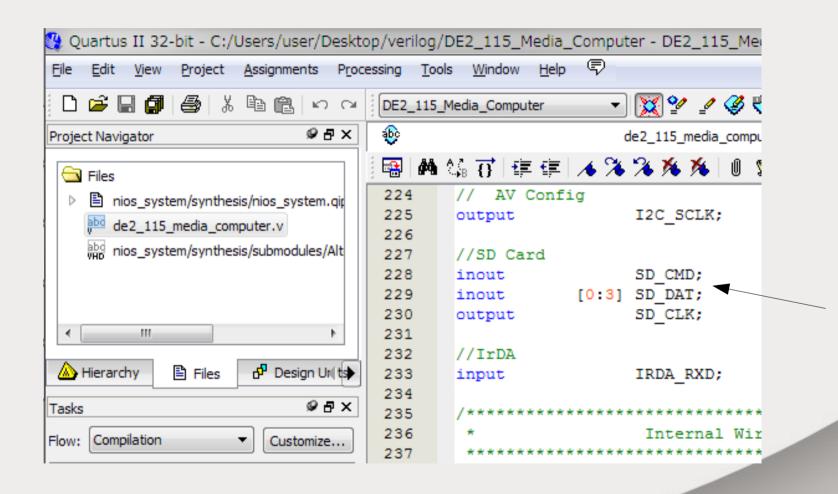
SDカードのピン配置を設定する 使うピンの宣言 (ピンの詳細はDE2-115 ユーザーマニュアルなど)



入出力とか (細かい話はデータシートとか参照)

```
аßс
) B X
                                de2 115 media computer.v
          | 👫 🛟 | 賃車 🕼 🥻 🥻 🤏 👂 | 🕕 💆 | 267 ab/ | 🚃 🖫 🖺
       357
                  .VGA CLK from the VGA Controller
                                                        (VGA CLK),
:m. air
       358
                  .VGA HS from the VGA Controller
                                                           (VGA HS),
       359
                  .VGA VS from the VGA Controller
                                                           (VGA VS),
:s/Alt
                  .VGA BLANK from the VGA Controller
       360
                                                           (VGA BLANK N),
                                                           (VGA SYNC N),
                  .VGA SYNC from the VGA Controller
       361
                  .VGA R from the VGA Controller
       362
                                                           (VGA R),
       363
                  .VGA G from the VGA Controller
                                                           (VGA G),
                  .VGA B from the VGA Controller
       364
                                                           (VGA B),
       365
                  //SD card
       366
                  .sd card conduit end b SD cmd
                                                            (SD CMD),
       367
                  .sd card conduit end b SD dat
                                                            (SD DAT[0]),
) ₽ ×
                  .sd card conduit end b SD dat3
       368
                                                            (SD DAT[3]),
       369
                  .sd card conduit end o SD clock
                                                            (SD CLK),
ize...
       370
                  //IrDa
```

QsysでSDカード追加したときに設定したconduit_endの部分

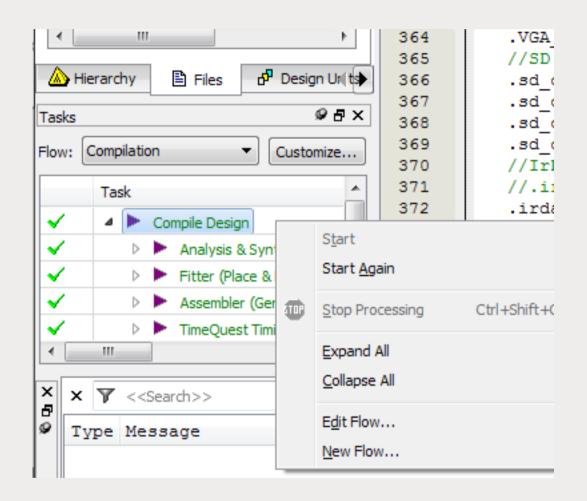

おなじみコンパイル。相変わらず長い。

最後に、トラブル発生

- SDカード関連だけど配線はあってるはずなのにエラーでてQuartus IIでコンパイルできない。
 - →がんばって。わかんなかったら聞いてください。

- スライドスイッチがチャタリングして割り込みが多すぎる。
 - →スライドスイッチの割り込みやめて、タイマー割り 込みなどでスライドスイッチに変化あるか監視す る。
 - →チャタリング防止回路を作る。